


# 1

## Gelijkstroomtheorie

---

### 1.1 Opgaven

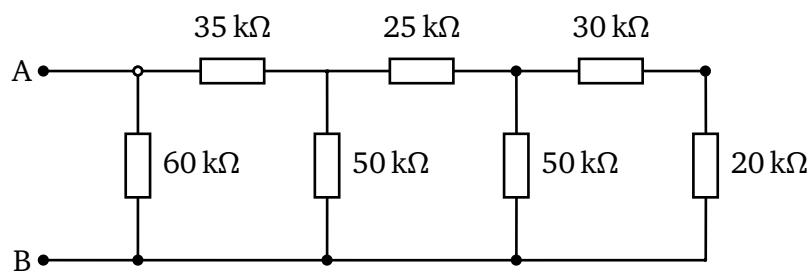- 1.1. Gegeven het weerstandsnetwerk in figuur P1.1. Bepaal de vervangingsweerstand tussen punten A en B.



Figuur P1.1: Laddernetwerk van weerstanden.